

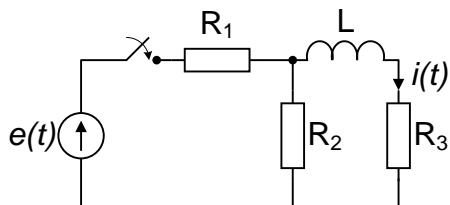
Задание №3

рис. 1

1. В цепи, содержащей элементы $R_1 = 4 \text{ КОм}$, $R_2 = R_3 = 2 \text{ КОм}$, $L = 10 \text{ мГн}$, в момент $t = 0$ замыкается ключ и подсоединяется ЭДС $e(t) = 10 \cos(2 \cdot 10^5 t - \pi/4)$.
В. Найти ток в цепи $i(t)$, пользуясь классическим методом расчета переходного процесса и построить график найденной зависимости, выделив свободную и вынужденную компоненты тока. Сравнить постоянную цепи с периодом ЭДС.

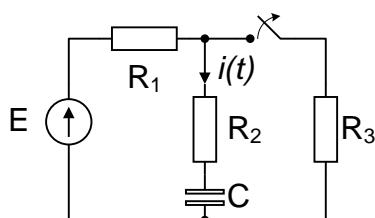


рис. 2

2. В электрической цепи действует источник постоянного напряжения: $E = 10 \text{ В}$.
Заданы элементы цепи:
 $R_1 = R_2 = 1 \text{ КОм}$, $R_3 = 2 \text{ КОм}$, $C = 5 \text{ нФ}$.
В момент $t = 0$ размыкается ключ.
Найти ток в цепи $i(t)$, используя операторный метод, и построить график при $t < 0$ и > 0 .

3. На входе цепи, состоящей из $R = 50 \text{ Ом}$ и $L = 500 \text{ мкГн}$, действует одиночный импульс напряжения $U_1(t)$ с амплитудой $U_m = 500 \text{ мВ}$ и длительностью $t_i = 10 \text{ мкс}$.
Определить переходную и импульсную функции цепи по напряжению. Пользуясь интегралом Дюамеля найти форму выходного импульса $U_2(t)$. Построить графики $U_1(t)$ и $U_2(t)$ в одном масштабе.

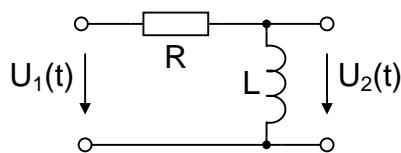


рис. 3

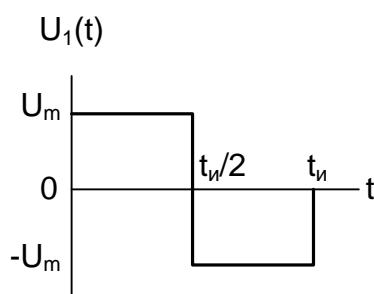


рис. 4