

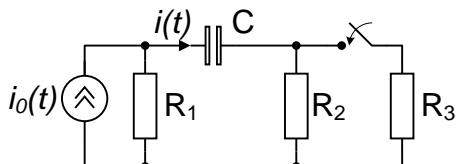
Задание №3

рис. 1

1. В цепи, содержащей элементы $R_1 = 20 \text{ КОм}$, $R_2 = 10 \text{ КОм}$, $C = 200 \text{ пФ}$, действует источник $i_0(t) = 1 \cos(10^6 t) \text{ А}$. В момент $t = 0$ замыкается ключ и подсоединяется сопротивление $R_3 = 20 \text{ КОм}$. Найти ток в цепи $i(t)$, пользуясь классическим методом расчета переходного процесса и построить график найденной зависимости, выделив свободную и вынужденную компоненты тока. Сравнить постоянную цепи с периодом источника.

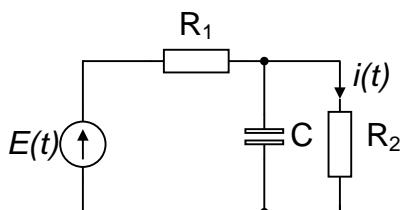


рис. 2

2. В электрической цепи в момент времени $t = 0$ скачком меняется величина ЭДС:
 $t < 0 \quad E(t) = 2 \text{ В},$
 $t > 0 \quad E(t) = 1 \text{ В}.$
- Заданы элементы цепи: $R_1 = R_2 = 5 \text{ КОм}$, $C = 10 \text{ мкФ}$. Найти ток в цепи $i(t)$, используя операторный метод, и построить график при $t < 0$ и > 0 .

3. На входе цепи, состоящей из двух сопротивлений $R = 20 \text{ Ом}$ и конденсатора $C = 500 \text{ нФ}$, действует одиночный импульс напряжения $U_1(t)$ с амплитудой $U_m = 250 \text{ мВ}$ и длительностью $t_i = 10 \text{ мкс}$. Определить переходную и импульсную функции цепи по напряжению. Пользуясь интегралом Дюамеля найти форму выходного импульса $U_2(t)$. Построить графики $U_1(t)$ и $U_2(t)$ в одном масштабе.

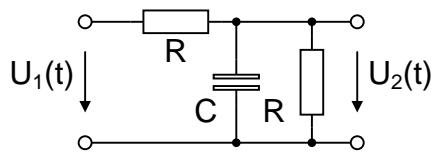


рис. 3

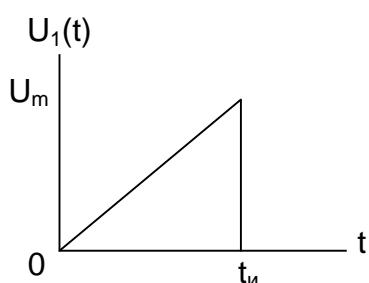


рис. 4