

Задание №1

1. Представить данное комплексное число в других формах записи. Определить его модуль и аргумент.

$$30.2 \pm j 54.6 ; \quad -0.42 \pm j 0.84 ; \quad 7.2 e^{\pm j 7\pi/2}$$

2. Записать комплексные амплитуды для величин, изменяющихся по времени по гармоническому закону. Определить их действующее значение и начальную фазу.


$$u(t) = -3.2 \cos(\omega t - 56^\circ), \text{ В} ;$$

$$i(t) = -10.1 \sin(\omega t), \text{ А} ;$$

$$e(t) = 16.4 \cos(\omega t), \text{ В}$$

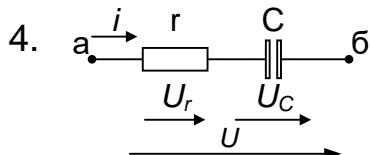
3. Найти мгновенные значения токов, напряжений и ЭДС по заданным комплексным амплитудам (действующим значениям) для частоты $f = 10^5$ Гц.

$$\dot{E} = (-1.88 - j 4.2), \text{ В}; \quad \dot{i}_m = -j 0.7, \text{ А}; \quad \dot{U}_m = 3.35 e^{-j 0.15\pi}, \text{ В}$$




В электрической цепи действует сигнал с частотой $\omega = 10^5$ рад/с, создающий напряжение $U_r = 25 \cos \omega t$, В. Амплитуда напряжения на зажимах ab равна 30В, $r = 2$ КОм.

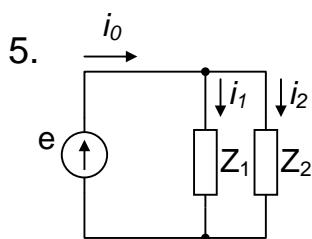Найти C , полное сопротивление цепи Z , U_{Cm} , $i(t)$, сдвиг фаз между U и i . Построить векторную диаграмму.



При подключении генератора в электрической цепи выделилась активная мощность 10 мВт, при этом: $I_{2m} = 15$ мА, $I_{0m} = 10$ мА. Известно, что нагрузка Z_2 характеризуется $\cos \varphi_2 = 0.8$ ($\varphi_2 > 0$), а полное сопротивление цепи - $\cos \varphi_0 = 0.9$ ($\varphi_0 > 0$).

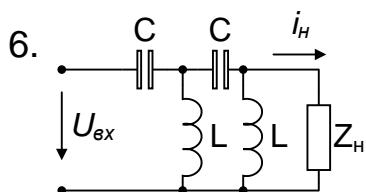Найти ток I_{1m} , напряжение на входе и $\cos \varphi_1$.



Даны параметры электрической цепи:
 $L = 0.25$ мГн, $C = 0.1$ мкФ, $Z_H = j\omega L_H + r_H$, где: $r_H = 40$ Ом, $L_H = 0.2$ мГн.

Определить напряжение на входе U_{bx} и активную мощность, расходуемую в цепи на частоте $\omega = 10^5$ рад/с, если ток в нагрузке $I_H = 0.1$ А.